

同济大学计算机系

计算机组成原理实验报告



学 号 1953072

姓 名 肖鹏飞

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬

一、实验内容


本次实验内容为：实现 MIPS 架构的 31 条指令单周期 CPU 设计。

具体的指令内容如下：


- 1.ADD
- 2.ADDU
- 3.ADDI
- 4.ADDIU
- 5.SUB
- 6.SUBU
- 7.AND
- 8.ANDI
- 9.OR
- 10.ORI
- 11.XOR
- 12.XORI
- 13.NOR
- 14.LUI
- 15.SLL
- 16.SLLV
- 17.SRA
- 18.SRAV
- 19.SRL
- 20.SRLV
- 21.SLT
- 22.SLTI
- 23.SLTU
- 24.SLTIU
- 25.BEQ
- 26.BNE
- 27.J
- 28.JAL
- 29.JR
- 30.LW
- 31.SW

二、硬件逻辑图


1.ADD

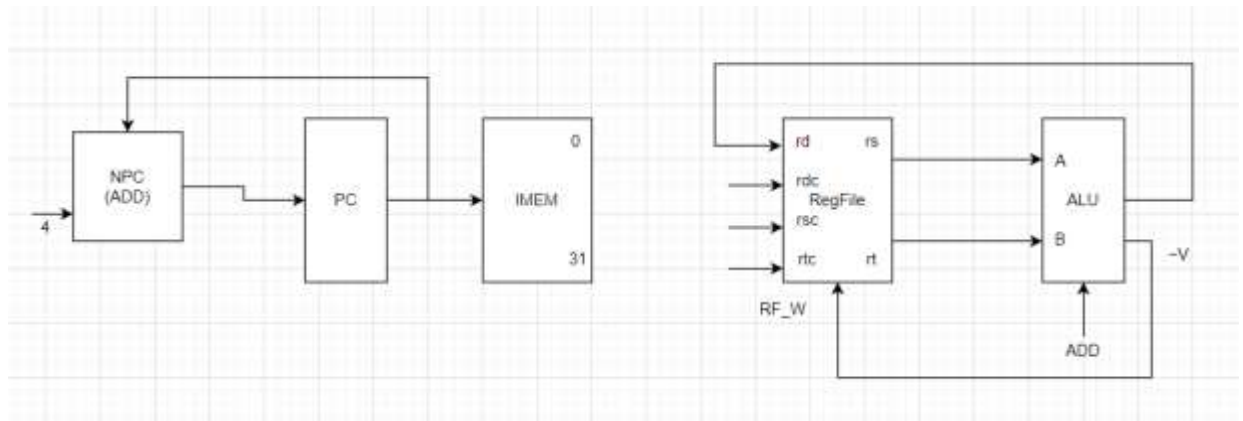


2.ADDU

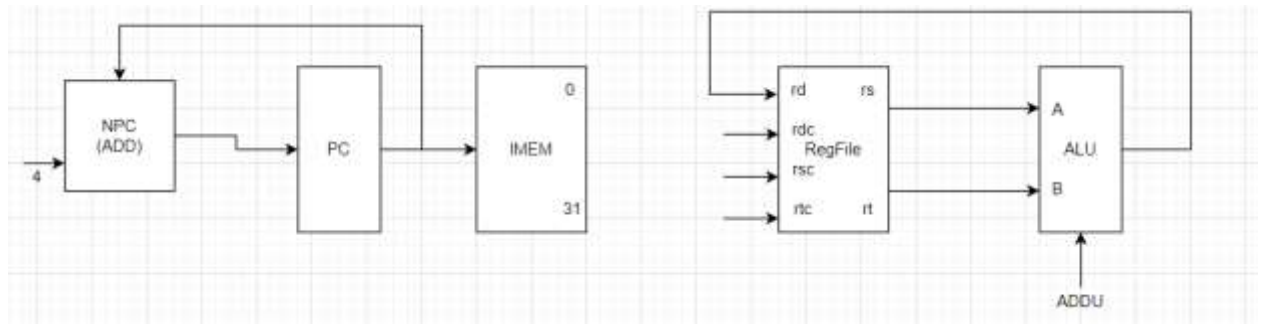


3.ADDI

 


4.ADDIU

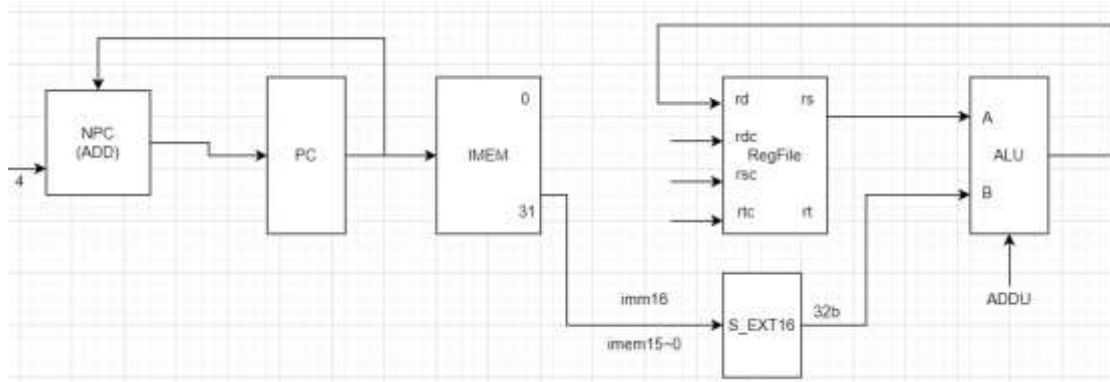


5.SUB

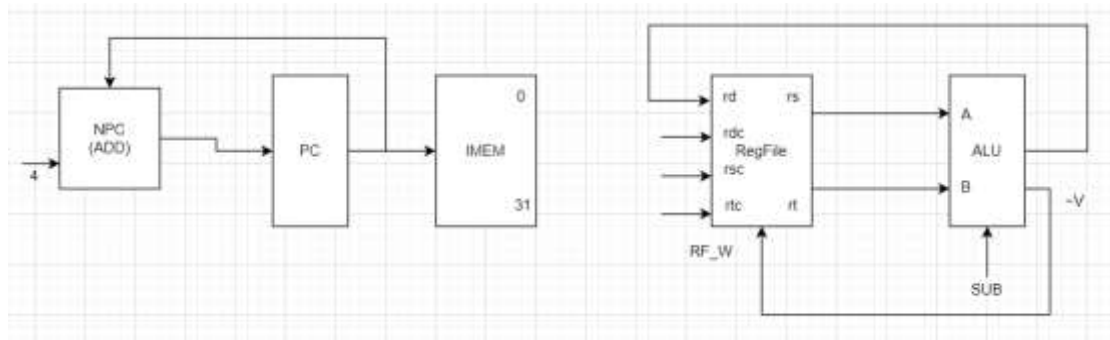


6.SUBU

 


7.AND

 


8.ANDI

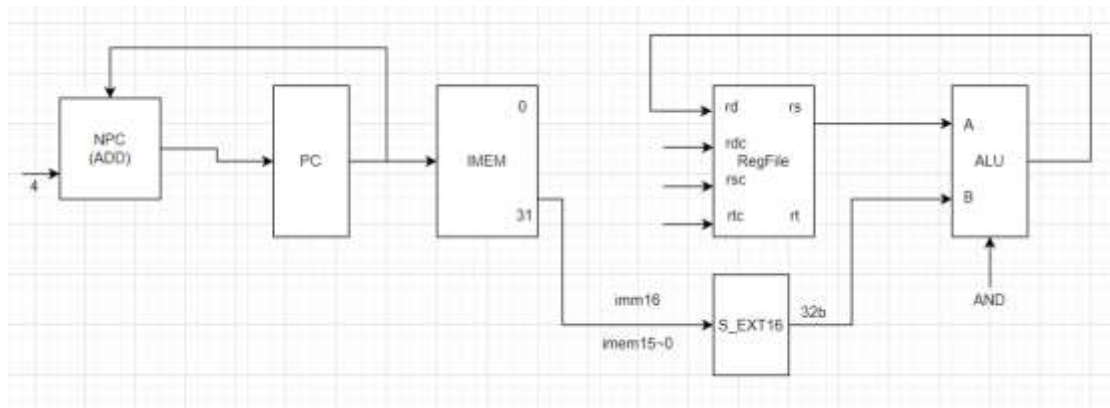


9.OR

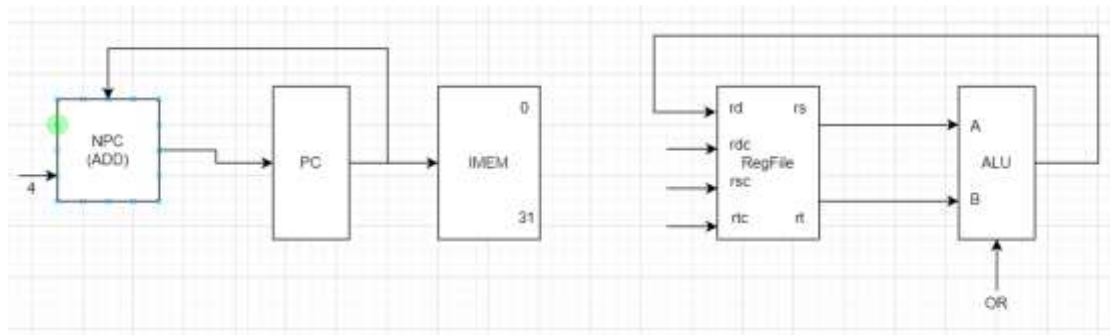


10.ORI

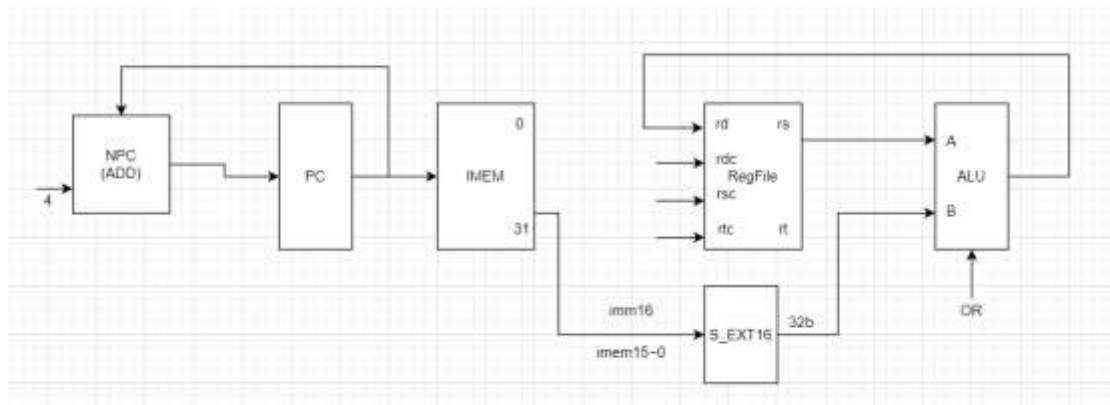


11.XOR

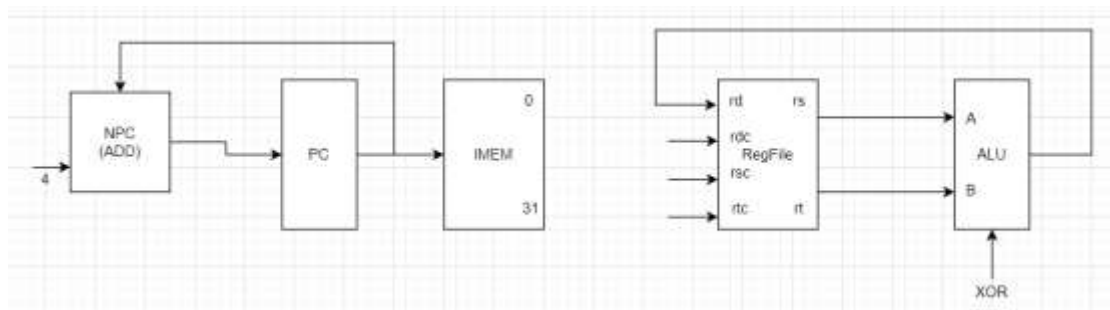


12.XORI

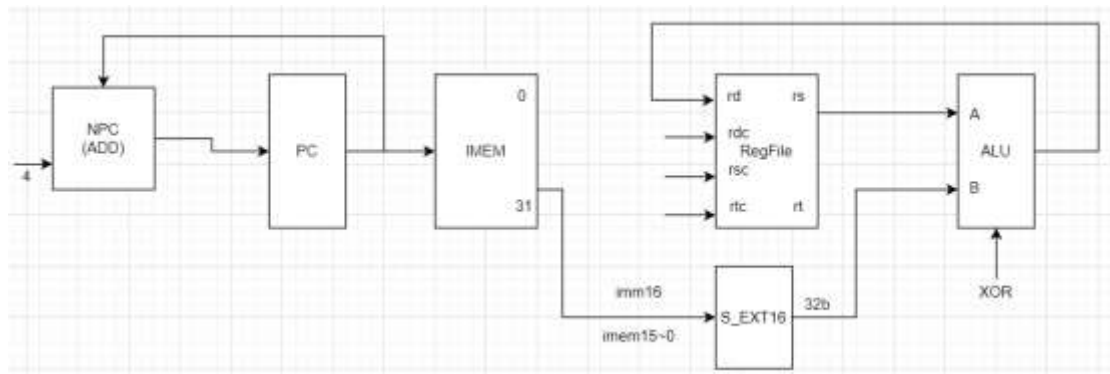


13.NOR

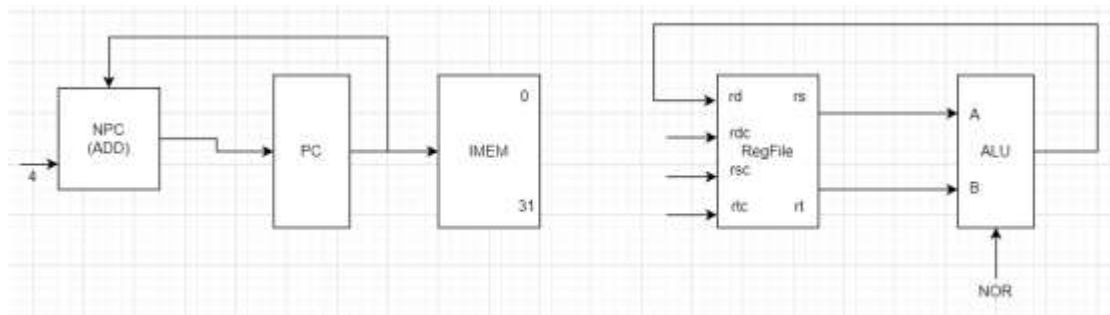


14.LUI

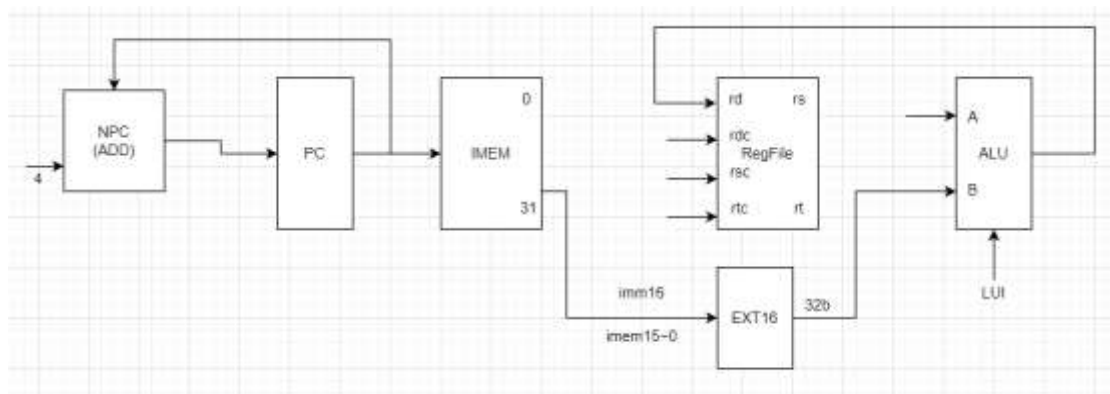


15.SLL

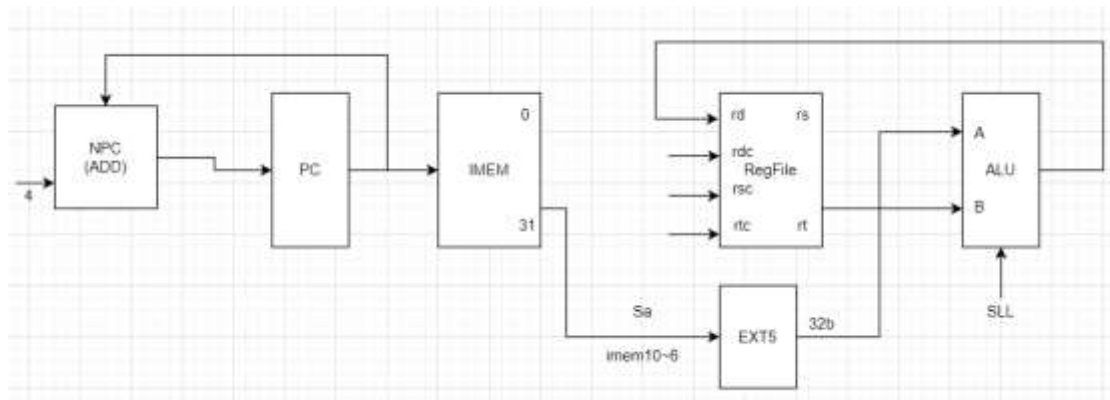


16.SLLV

 


17.SRA

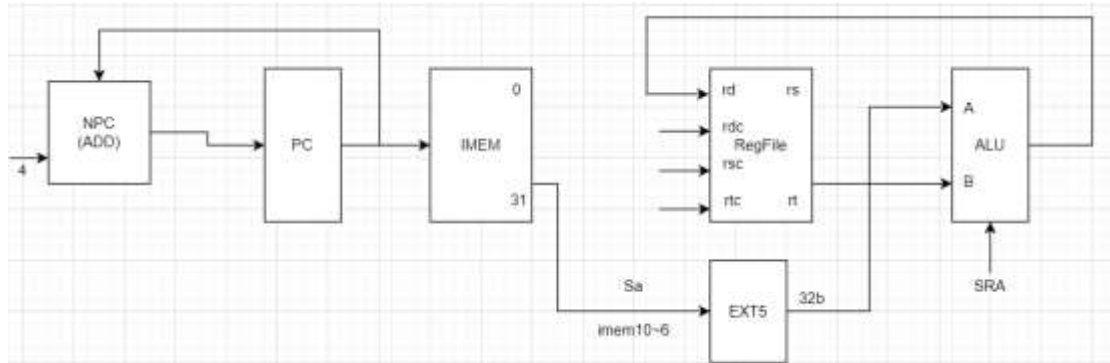


18.SRAV

 


19.SRL

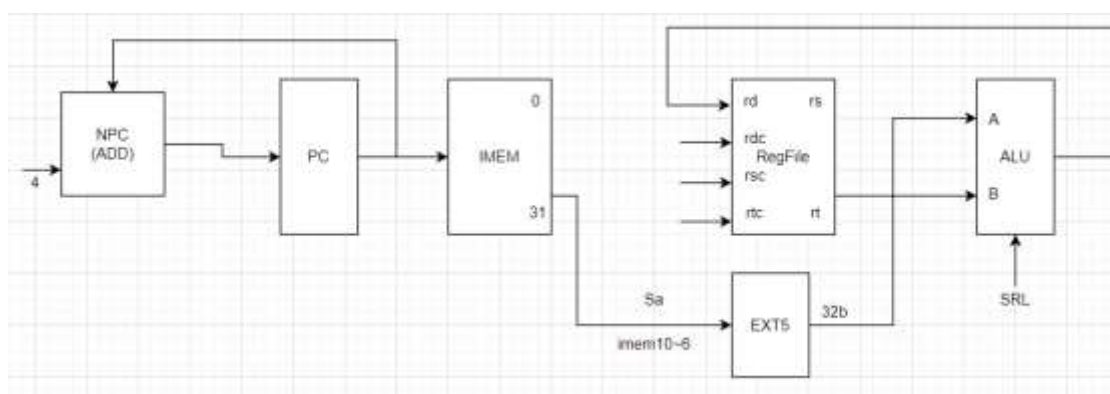


20.SRLV

 


21.SLT

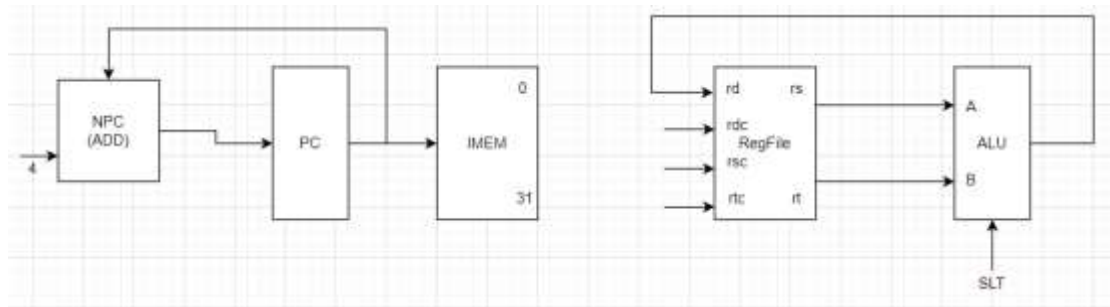




22.SLTI

 


23.SLTU

 


24.SLTIU

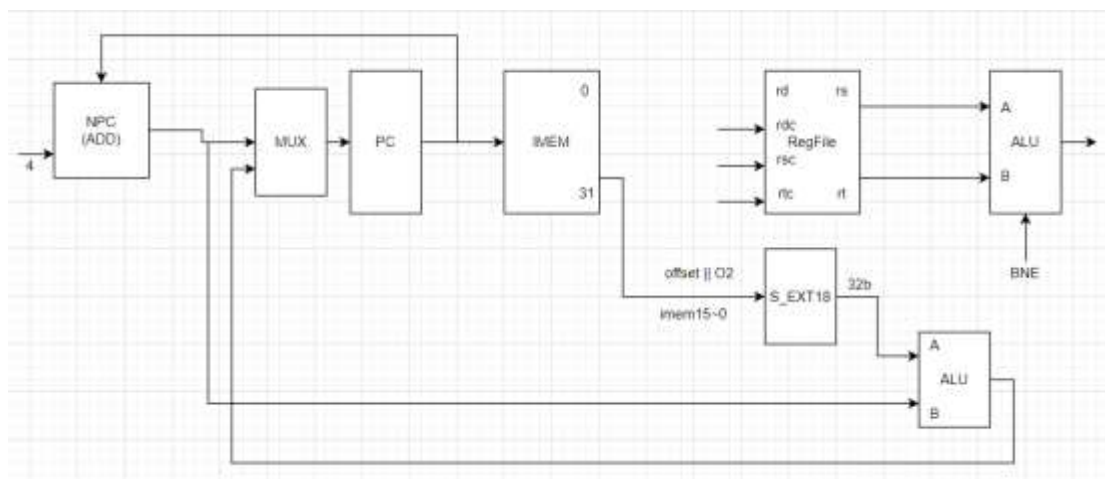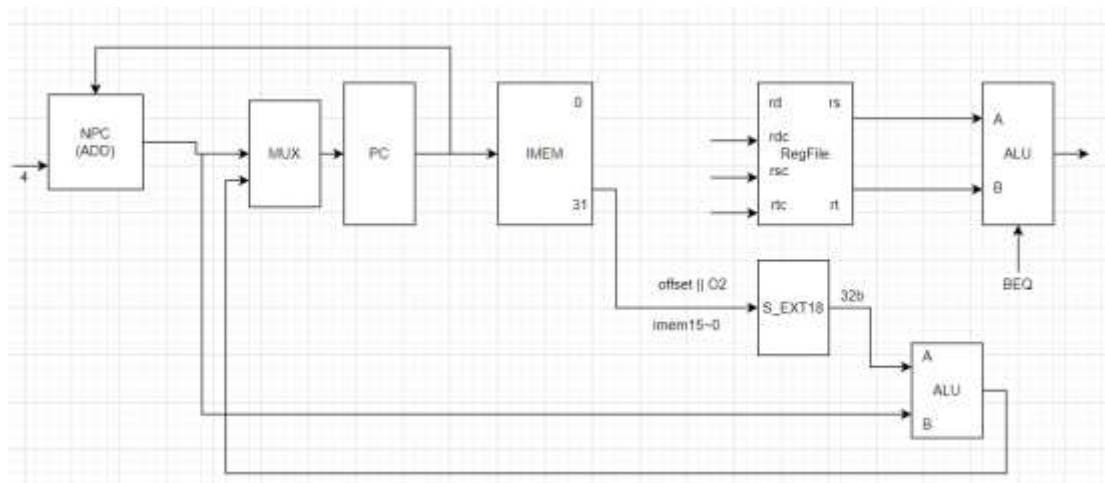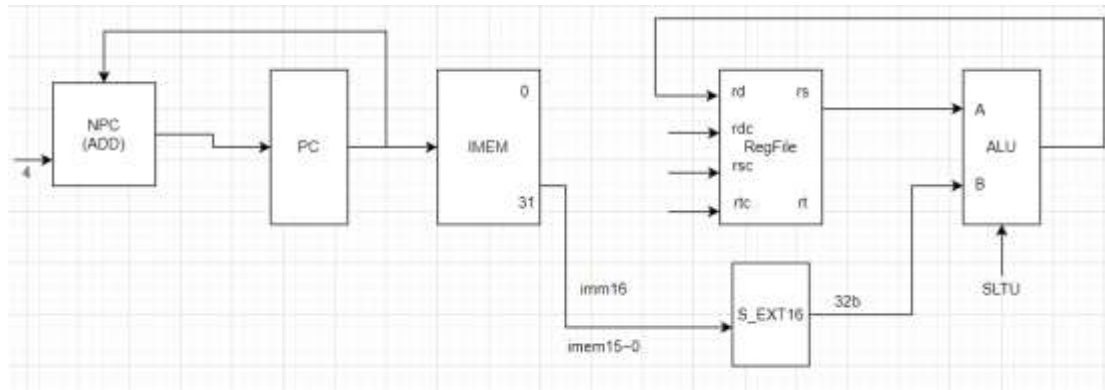


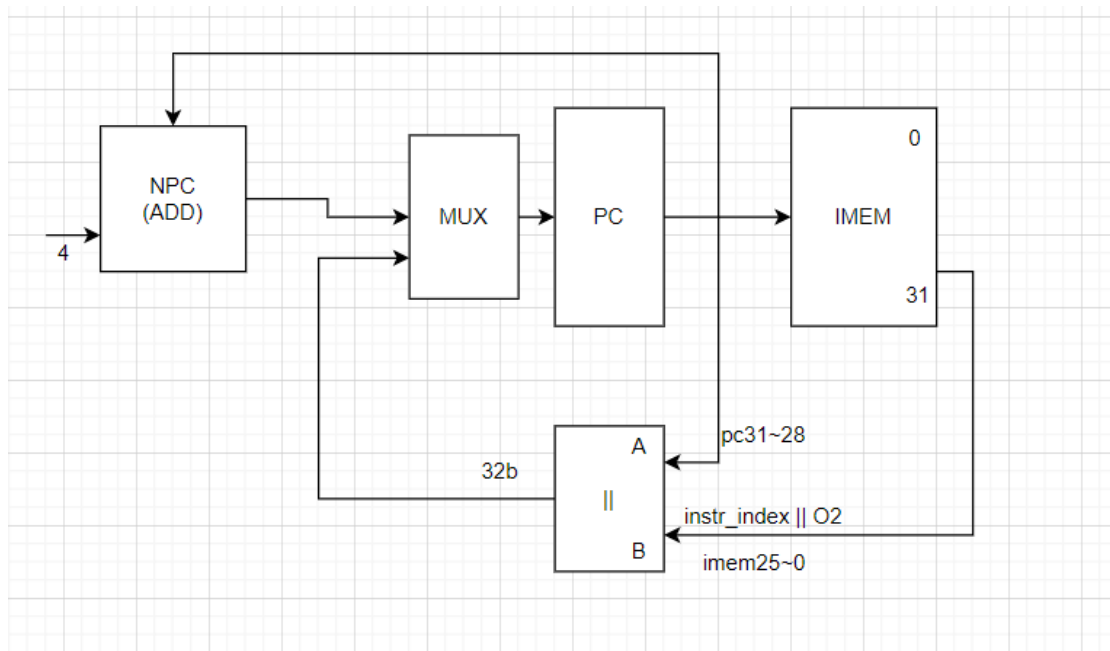

28.JAL

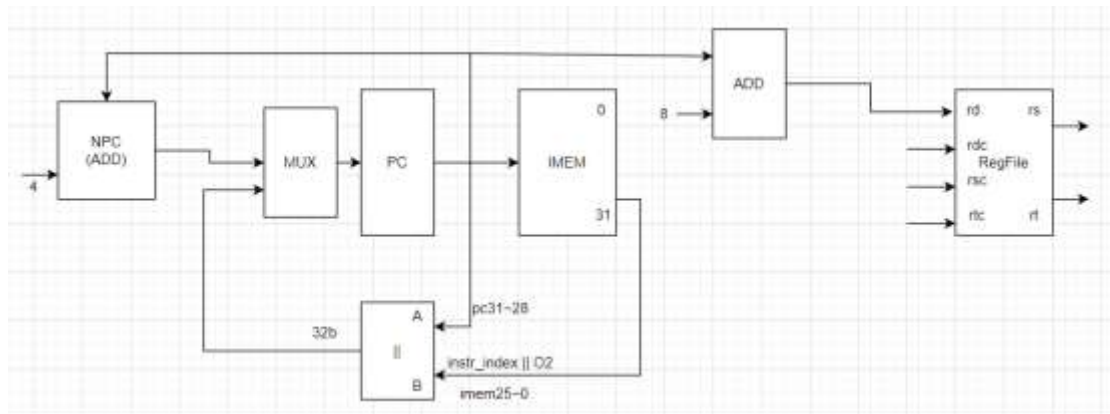

29.JR

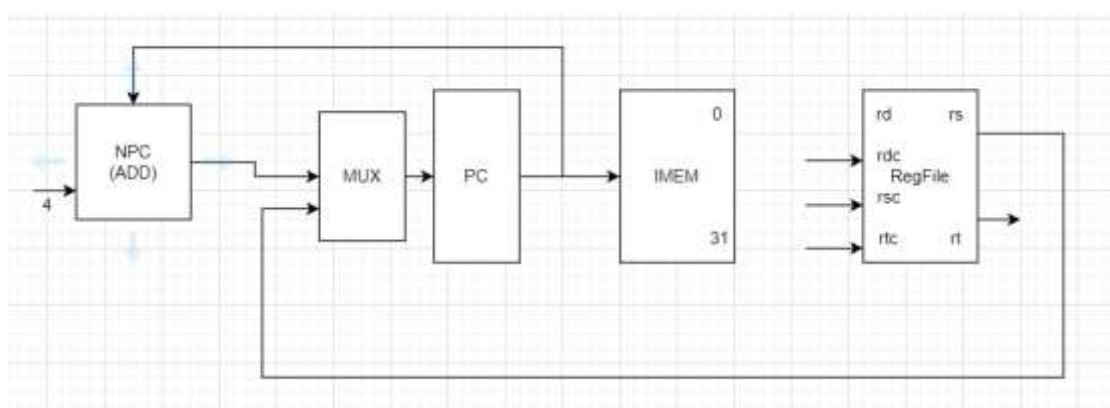

30.LW

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
BEQ	BNE	J	JAL	JR		LW	SW	
1	1	1	1	1		1	1	
1	1	1	1	1		1	1	
IM25-21	IM25-21					IM25-21	IM25-21	
IM20-16	IM20-16					IM20-16	IM20-16	
0	0	0	1	0		1	0	
0	0	0	1	0		1	0	
SUBU	SUBU					ADD	ADD	
1	1	0	0	0		1	1	
						0		
0-0	0-0	0-0	0-0	0-0		1-0	1-0	
1	1					0	0	
			1	1	0			
				1				
1	1		10			1	1	
0	0	0	0	0		1	1	
0	0	0	0	0		1	0	
0	0	0	0	0		0	1	

三、模块建模

（该部分要求对实验中建模的所有模块进行功能描述，并列出各模块建模的verilog 代码）

顶层模块：scomp_dataflow

```
module scomp_dataflow(
```

```
input clk_in,
```

```
input reset,
```

```
output [31:0] inst,
```

```
output [31:0] pc
```

```
);
```

```
//控制信号
```

```
/*-----*/
```

```
wire Z;
```

```
wire C;
```

```
wire N;
```

```
wire O;
```

```

// wire  PC_CLK;
// wire  IM_R;
wire  RF_W;
// wire  RF_CLK;
wire  [3:0]ALUC;

wire  M1;
wire  M2;
wire  M3;
wire  [1:0]M4;
wire  M5;
wire  M6;
wire  M7;
wire  [1:0]M8;

wire  CS;
wire  DM_R;
wire  DM_W;
/*-----*/
//wire [31:0] imem_out;
wire [31:0] dmem_out;
wire [31:0] rt_out;
wire [31:0] alu_out;

wire [31:0] im_addr;
wire [31:0] dm_addr;

assign im_addr =  pc- 32'h00400000;
assign dm_addr =  alu_out- 32'h10010000;

IMEM imemory(pc[12:2],inst);
DMEM dmemory(clk_in,1'b1,DM_W,dm_addr[12:2],rt_out,dmem_out);
cpu sccpu(clk_in,reset,pc,inst,dmem_out,rt_out,alu_out,
Z,C,N,O,
RF_W,ALUC,
M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,
CS,DM_R,DM_W);

instruction_to_control itc(
inst,
Z,C,N,O,
RF_W,ALUC,
M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,

```

```
CS,DM_R,DM_W);
```

```
endmodule
```

```
module Regfiles(
```

```
input clk,
```

```
input rst,
```

```
input rf_w,
```

```
input [4:0]raddr1,
```

```
input [4:0]raddr2,
```

```
input [4:0]waddr,
```

```
input [31:0]wdata,
```

```
output reg [31:0]rdata1,
```

```
output reg [31:0]rdata2
```

```
);
```

```
reg [31:0] array_reg [31:0];//reg 数组,前面为位数, 后面为数组元素个数
```

```
always @(posedge clk or posedge rst)
```

```
begin
```

```
if(rst==1'b1)
```

```
begin
```

```
array_reg[0]=32'b0;
```

```
array_reg[1]=32'b0;
```

```
array_reg[2]=32'b0;
```

```
array_reg[3]=32'b0;
```

```
array_reg[4]=32'b0;
```

```
array_reg[5]=32'b0;
```

```
array_reg[6]=32'b0;
```

```
array_reg[7]=32'b0;
```

```
array_reg[8]=32'b0;
```

```
array_reg[9]=32'b0;
```

```
array_reg[10]=32'b0;
```

```
array_reg[11]=32'b0;
```

```
array_reg[12]=32'b0;
```

```
array_reg[13]=32'b0;
```

```
array_reg[14]=32'b0;
```

```
array_reg[15]=32'b0;
```

```
array_reg[16]=32'b0;
```

```
array_reg[17]=32'b0;
```

```
array_reg[18]=32'b0;
```

```
array_reg[19]=32'b0;
array_reg[20]=32'b0;
array_reg[21]=32'b0;
array_reg[22]=32'b0;
array_reg[23]=32'b0;
array_reg[24]=32'b0;
array_reg[25]=32'b0;
array_reg[26]=32'b0;
array_reg[27]=32'b0;
array_reg[28]=32'b0;
array_reg[29]=32'b0;
array_reg[30]=32'b0;
array_reg[31]=32'b0;
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
    if(rf_w==1)
```

```
        begin
```

```
            if (waddr == 0)
```

```
                array_reg[0] = 0;
```

```
            else if (waddr == 1)
```

```
                array_reg[1] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 2)
```

```
                array_reg[2] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 3)
```

```
                array_reg[3] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 4)
```

```
                array_reg[4] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 5)
```

```
                array_reg[5] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 6)
```

```
                array_reg[6] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 7)
```

```
                array_reg[7] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 8)
```

```
                array_reg[8] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 9)
```

```
                array_reg[9] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 10)
```

```
                array_reg[10] = wdata;
```

```
            else if (waddr == 11)
```

```
                array_reg[11] = wdata;
```



```
else if (waddr == 12)
array_reg[12] = wdata;
else if (waddr == 13)
array_reg[13] = wdata;
else if (waddr == 14)
array_reg[14] = wdata;
else if (waddr == 15)
array_reg[15] = wdata;
else if (waddr == 16)
array_reg[16] = wdata;
else if (waddr == 17)
array_reg[17] = wdata;
else if (waddr == 18)
array_reg[18] = wdata;
else if (waddr == 19)
array_reg[19] = wdata;
else if (waddr == 20)
array_reg[20] = wdata;
else if (waddr == 21)
array_reg[21] = wdata;
else if (waddr == 22)
array_reg[22] = wdata;
else if (waddr == 23)
array_reg[23] = wdata;
else if (waddr == 24)
array_reg[24] = wdata;
else if (waddr == 25)
array_reg[25] = wdata;
else if (waddr == 26)
array_reg[26] = wdata;
else if (waddr == 27)
array_reg[27] = wdata;
else if (waddr == 28)
array_reg[28] = wdata;
else if (waddr == 29)
array_reg[29] = wdata;
else if (waddr == 30)
array_reg[30] = wdata;
else if (waddr == 31)
array_reg[31] = wdata;
else
begin

end
```

```
end
else//rf_w==0
begin

end
```

```
end
end
```

```
always @(*)
begin
if(raddr1==0)
rdata1=array_reg[0];
else if(raddr1==1)
rdata1=array_reg[1];
else if(raddr1==2)
rdata1=array_reg[2];
else if(raddr1==3)
rdata1=array_reg[3];
else if(raddr1==4)
rdata1=array_reg[4];
else if(raddr1==5)
rdata1=array_reg[5];
else if(raddr1==6)
rdata1=array_reg[6];
else if(raddr1==7)
rdata1=array_reg[7];
else if(raddr1==8)
rdata1=array_reg[8];
else if(raddr1==9)
rdata1=array_reg[9];
else if(raddr1==10)
rdata1=array_reg[10];
else if(raddr1==11)
rdata1=array_reg[11];
else if(raddr1==12)
rdata1=array_reg[12];
else if(raddr1==13)
rdata1=array_reg[13];
```

```

else if(raddr1==14)
rdata1=array_reg[14];
else if(raddr1==15)
rdata1=array_reg[15];
else if(raddr1==16)
rdata1=array_reg[16];
else if(raddr1==17)
rdata1=array_reg[17];
else if(raddr1==18)
rdata1=array_reg[18];
else if(raddr1==19)
rdata1=array_reg[19];
else if(raddr1==20)
rdata1=array_reg[20];
else if(raddr1==21)
rdata1=array_reg[21];
else if(raddr1==22)
rdata1=array_reg[22];
else if(raddr1==23)
rdata1=array_reg[23];
else if(raddr1==24)
rdata1=array_reg[24];
else if(raddr1==25)
rdata1=array_reg[25];
else if(raddr1==26)
rdata1=array_reg[26];
else if(raddr1==27)
rdata1=array_reg[27];
else if(raddr1==28)
rdata1=array_reg[28];
else if(raddr1==29)
rdata1=array_reg[29];
else if(raddr1==30)
rdata1=array_reg[30];
else if(raddr1==31)
rdata1=array_reg[31];
else
begin

end

if(raddr2==0)
rdata2=array_reg[0];
else if(raddr2==1)

```

```
rdata2=array_reg[1];
else if(raddr2==2)
rdata2=array_reg[2];
else if(raddr2==3)
rdata2=array_reg[3];
else if(raddr2==4)
rdata2=array_reg[4];
else if(raddr2==5)
rdata2=array_reg[5];
else if(raddr2==6)
rdata2=array_reg[6];
else if(raddr2==7)
rdata2=array_reg[7];
else if(raddr2==8)
rdata2=array_reg[8];
else if(raddr2==9)
rdata2=array_reg[9];
else if(raddr2==10)
rdata2=array_reg[10];
else if(raddr2==11)
rdata2=array_reg[11];
else if(raddr2==12)
rdata2=array_reg[12];
else if(raddr2==13)
rdata2=array_reg[13];
else if(raddr2==14)
rdata2=array_reg[14];
else if(raddr2==15)
rdata2=array_reg[15];
else if(raddr2==16)
rdata2=array_reg[16];
else if(raddr2==17)
rdata2=array_reg[17];
else if(raddr2==18)
rdata2=array_reg[18];
else if(raddr2==19)
rdata2=array_reg[19];
else if(raddr2==20)
rdata2=array_reg[20];
else if(raddr2==21)
rdata2=array_reg[21];
else if(raddr2==22)
rdata2=array_reg[22];
else if(raddr2==23)
```

```

        rdata2=array_reg[23];
    else if(raddr2==24)
        rdata2=array_reg[24];
    else if(raddr2==25)
        rdata2=array_reg[25];
    else if(raddr2==26)
        rdata2=array_reg[26];
    else if(raddr2==27)
        rdata2=array_reg[27];
    else if(raddr2==28)
        rdata2=array_reg[28];
    else if(raddr2==29)
        rdata2=array_reg[29];
    else if(raddr2==30)
        rdata2=array_reg[30];
    else if(raddr2==31)
        rdata2=array_reg[31];
    else
    begin

    end

end

endmodule


module pc(
input PC_CLK,
input reset,
input [31:0] pc_in,
output reg [31:0] pc_out
);

always @(negedge PC_CLK or posedge reset)//上升沿 or 下降沿?
begin
    if(reset==1'b1)
        pc_out<=32'h00400000;
    else
        pc_out<=pc_in;
    end

endmodule

```

```

module selector41(
input [31:0] iC0,
input [31:0] iC1,
input [31:0] iC2,
input [31:0] iC3,
input [1:0]iS,
output reg [31:0] oZ
);
always @(*)
begin

    if(iS==0)
        oZ=iC0;
    else if(iS==1)
        oZ=iC1;
    else if(iS==2)
        oZ=iC2;
    else
        oZ=iC3;

end

endmodule

```

```

module selector41_5(
input [4:0] iC0,
input [4:0] iC1,
input [4:0] iC2,
input [4:0] iC3,
input [1:0]iS,
output reg [4:0] oZ
);
always @(*)
begin

    if(iS==0)
        oZ=iC0;
    else if(iS==1)
        oZ=iC1;
    else if(iS==2)
        oZ=iC2;
    else
        oZ=iC3;

```

```

        end

endmodule

module selector21(
input [31:0] iC0,
input [31:0] iC1,
input iS,
output reg [31:0] oZ
);
    always @(*)
    begin

        if(iS==0)
            oZ=iC0;
        else
            oZ=iC1;

    end

endmodule

module joint_pc_im(
input [27:0] imem_in,
input [3:0] pc_in,
output [31:0] joint_out
);

    assign joint_out={pc_in,imem_in};

endmodule

module IMEM(
input [10:0]addr,
output [31:0]instr
);

    imem im(.a(addr),.spo(instr));
endmodule

```

```

module i_to_controller(
input [5:0]op,
input [5:0]func,
input Z,
input C,
input N,
input O,
//output  PC_CLK,
//output  IM_R,
//output  [4:0]rsc,
//output  [4:0]rtc,
//output  [4:0]rdc,
output  RF_W,
//output  RF_CLK,
output  [3:0]ALUC,

output  M1,
output  M2,
output  M3,
output  [1:0]M4,
output  M5,
output  M6,
output  M7,
output  [1:0]M8,

output  CS,
output  DM_R,
output  DM_W
);

//指令种类，组合逻辑构建
wire i_add,i_addi,i_addu,i_addiu,i_sub,i_subu;
wire i_and,i_andi,i_or,i_ori,i_xor,i_xori,i_nor;
wire i_lui;
wire i_sll,i_sllv,i_sra,i_srav,i_srl,i_srlv;
wire i_slt,i_slti,i_sltu,i_sltiu;
wire i_beq,i_bne;
wire i_j,i_jal,i_jr;
wire i_lw,i_sw;

//R-TYPE
assign
i_add=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~func[3])&(~func[2])&(~func[1])&(~func[0]);

```



```
assign  
i_addu=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~fu  
nc[3])&(~func[2])&(~func[1])&(func[0]);  
  
    assign  
i_sub=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~fun  
c[3])&(~func[2])&(func[1])&(~func[0]);  
  
    assign  
i_subu=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~fu  
nc[3])&(~func[2])&(func[1])&(func[0]);  
  
    assign  
i_and=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~fun  
c[3])&(func[2])&(~func[1])&(~func[0]);  
  
    assign  
i_or=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~func[  
3])&(func[2])&(~func[1])&(func[0]);  
  
    assign  
i_xor=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~func  
[3])&(func[2])&(func[1])&(~func[0]);  
  
    assign  
i_nor=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(~func  
[3])&(func[2])&(func[1])&(func[0]);  
  
    assign  
i_slt=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(func[3  
)&(~func[2])&(func[1])&(~func[0]);  
  
    assign  
i_sltu=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(func[5])&(~func[4])&(func[  
3])&(~func[2])&(func[1])&(func[0]);  
  
    assign  
i_sll=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(~func[5])&(~func[4])&(~fun  
c[3])&(~func[2])&(~func[1])&(~func[0]);  
  
    assign  
i srl=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(~func[5])&(~func[4])&(~fun  
c[3])&(~func[2])&(func[1])&(~func[0]);  
  
    assign  
i_sra=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(~func[5])&(~func[4])&(~fun  
c[3])&(~func[2])&(func[1])&(func[0]);  
  
    assign  
i_sllv=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(~func[5])&(~func[4])&(~fu  
nc[3])&(func[2])&(~func[1])&(~func[0]);  
  
    assign  
i srlv=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(~func[5])&(~func[4])&(~fu  
nc[3])&(func[2])&(func[1])&(~func[0]);  
  
    assign
```

```
i_srav=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(~func[5])&(~func[4])&(~func[3])&func[2]&func[1]&func[0];
```

```
assign
```

```
i_jr=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0])&(~func[5])&(~func[4])&func[3]&(~func[2])&(~func[1])&(~func[0]);
```

```
//I-TYPE
```

```
assign i_addi=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(~op[0]);
```

```
assign i_addiu=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(~op[2])&(~op[1])&(op[0]);
```

```
assign i_andi=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(op[2])&(~op[1])&(~op[0]);
```

```
assign i_ori=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(op[2])&(~op[1])&(op[0]);
```

```
assign i_xori=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(op[2])&(op[1])&(~op[0]);
```

```
assign i_lui=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(op[2])&(op[1])&(op[0]);
```

```
assign i_lw=(op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(op[1])&(op[0]);
```

```
assign i_sw=(op[5])&(~op[4])&(op[3])&(~op[2])&(op[1])&(op[0]);
```

```
assign i_beq=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(op[2])&(~op[1])&(~op[0]);
```

```
assign i_bne=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(op[2])&(~op[1])&(op[0]);
```

```
assign i_slti=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(~op[2])&(op[1])&(~op[0]);
```

```
assign i_sltiu=(~op[5])&(~op[4])&(op[3])&(~op[2])&(op[1])&(op[0]);
```

```
//J-TYPE
```

```
assign i_j=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(op[1])&(~op[0]);
```

```
assign i_jal=(~op[5])&(~op[4])&(~op[3])&(~op[2])&(op[1])&(op[0]);
```

```
//实例化，产生控制信号
```

```
controller con(i_add, i_addu, i_addi, i_addiu, i_sub, i_subu, i_and, i_andi, i_or, i_ori, i_xor, i_xori, i_nor,
```

```
    i_lui, i_sll, i_sllv, i_sra, i_srav, i_srl, i_srlv, i_slt, i_slti, i_sltu, i_sltiu, i_beq, i_bne,
```

```
    i_j, i_jal, i_jr, i_lw, i_sw,
```

```
    Z, C, N, O,
```

```
    RF_W, ALUC,
```

```
    M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8,
```

```
    CS, DM_R, DM_W);
```

```
endmodule
```

```
module EXT_5(
```

```
input [4:0]a,
```

```
output [31:0]b
```

```
);
```

```
assign b={ {27{1'b0}}, a};
```

```
endmodule
```

```

module EXT_16(
input [15:0]a,
output [31:0]b
);
assign b={ {16{1'b0}}},a};
endmodule

```

```

module S_EXT_16(
input [15:0]a,
output [31:0]b
);
assign b={ {16{a[15]}}},a};
endmodule

```

```

module S_EXT_18(
input [17:0]a,
output [31:0]b
);
assign b={ {14{a[17]}}},a};
endmodule

```

```

module instruction_to_control(
input [31:0]instru,
input Z,
input C,
input N,
input O,
//output  PC_CLK,
//output  IM_R,
output  RF_W,
//output  RF_CLK,
output  [3:0]ALUC,

```

```

output  M1,
output  M2,
output  M3,
output  [1:0]M4,
output  M5,
output  M6,
output  M7,
output  [1:0]M8,

```

```

output  CS,

```

```

output  DM_R,
output  DM_W
    );

    i_to_controller i_to_con(instru[31:26],instru[5:0],
        Z,C,N,O,
        RF_W,ALUC,
        M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,
        CS,DM_R,DM_W);

```

```

endmodule

```

```

module DMEM(
input clk,
input ena,
input wena,//高电平写入有效，低电平读有效
input [10:0] addr,
input [31:0] data_in,
output reg [31:0] data_out
    );

    reg [31:0] memory [0:31];//reg 数组,前面为位数，后面为数组元素个数

    always @(*)
    begin
        if(ena==0)
            data_out=32'hzzzzzzzz;
        else
            begin

                if(wena==1)//写有效
                begin
                    // memory[addr]=data_in;
                end
                else//读有效
                begin
                    data_out=memory[addr];
                end

            end
    end

```

```

        end

        always @(posedge clk)
        begin
            if(ena==0)
            begin
                end
            // data_out=32'hzzzzzzzz;
            else
            begin

                if(wena==1)//写有效
                begin
                    memory[addr]=data_in;
                end
                else//读有效
                begin
                    // data_out=memory[addr];
                end

            end

        end

    end

endmodule

```

```

module cpu(
input clk_in,
input reset,
output [31:0] pc_out,
input [31:0] imem_out,
input [31:0] dmem_out,
output [31:0] rt_out,
output [31:0] alu_out,

output Z,
output C,
output N,
output O,
//input  PC_CLK,
//input  IM_R,

```

```
input  RF_W,  
//input RF_CLK,  
input  [3:0]ALUC,
```

```
input  M1,  
input  M2,  
input  M3,  
input  [1:0]M4,  
input  M5,  
input  M6,  
input  M7,  
input  [1:0]M8,
```

```
input  CS,  
input  DM_R,  
input  DM_W
```

```
);
```

```
//各个部件的输出
```

```
/*-----*/
```

```
wire [31:0] mux1_out;  
wire [31:0] mux2_out;  
wire [31:0] mux3_out;  
wire [31:0] mux4_out;  
wire [31:0] mux5_out;  
wire [31:0] mux6_out;  
wire [31:0] mux7_out;  
wire [4:0] mux8_out;
```

```
wire [31:0] ext16_out;  
wire [31:0] s_ext16_out;  
wire [31:0] s_ext18_out;  
wire [31:0] ext5_out;
```

```
wire [31:0] join_out;  
// wire [31:0] pc_out;  
wire [31:0] npc_out;  
//wire [31:0] imem_out;  
// wire [31:0] dmem_out;  
// wire [31:0] dmem_data_out;  
wire [31:0] add_out;
```

```

    wire [31:0] rs_out;
// wire [31:0] rt_out;
    //wire [31:0] alu_out;

    /*-----*/

    //选择器部分
    selector21 mux1(mux6_out,mux5_out,M1,mux1_out);
    selector21 mux2(dmem_out,alu_out,M2,mux2_out);
    selector21 mux3(ext5_out,rs_out,M3,mux3_out);
    selector41 mux4(rt_out,ext16_out,s_ext16_out,32'b0,M4,mux4_out);
    selector21 mux5(npc_out,add_out,M5,mux5_out);
    selector21 mux6(rs_out,join_out,M6,mux6_out);
    selector21 mux7(mux2_out,npc_out,M7,mux7_out);
    selector41_5 mux8(imem_out[15:11],imem_out[20:16],5'b11111,5'b0,M8,mux8_out);

    //扩展器部分
    EXT_16 cpu_ext1 (imem_out[15:0],ext16_out);
    S_EXT_16 cpu_ext2 (imem_out[15:0],s_ext16_out);
    S_EXT_18 cpu_ext3 ({imem_out[15:0],2'b00},s_ext18_out);
    EXT_5 cpu_ext4 (imem_out[10:6],ext5_out);

    joint_pc_im jpi({imem_out[25:0],2'b00},pc_out[31:28],join_out);
    pc promc (clk_in,reset,mux1_out,pc_out);
    ADD npromc(pc_out,4,npc_out);
    ADD add2(s_ext18_out,npc_out,add_out);

    //
    Regfiles
    cpu_ref(clk_in,reset,RF_W,imem_out[25:21],imem_out[20:16],mux8_out,mux7_out,rs_out,rt_out
);
    alu ALunit(mux3_out,mux4_out,ALUC,reset,alu_out,Z,C,N,O);

endmodule

module controller(

//input: 输入的指令种类
input i_add,input i_addu,input i_addi,input i_addiu,input i_sub,input i_subu,
    input i_and,input i_andi,input i_or,input i_ori,input i_xor,input i_xori,input i_nor,

```

```

    input i_lui,
    input i_sll,input i_sllv,input i_sra,input i_srav,input i_srl,input i_srlv,
    input i_slt,input i_slti,input i_sltu,input i_sltiu,
    input i_beq,input i_bne,
    input i_j,input i_jal,input i_jr,
    input i_lw,input i_sw,

//input:ALU 状态信号，决定是否写入等操作
input Z,
input C,
input N,
input O,

//output: 控制信号
//output  PC_CLK,
//output  IM_R,
//output  [4:0]rsc,
//output  [4:0]rtc,
//output  [4:0]rdc,
output  RF_W,
//output  RF_CLK,
output  [3:0]ALUC,

output  M1,
output  M2,
output  M3,
output  [1:0]M4,
output  M5,
output  M6,
output  M7,
output  [1:0]M8,

output  CS,
output  DM_R,
output  DM_W

);

//assign PC_CLK=1;
//assign IM_R=1;

//由此可见 regfle 的 rd 在下降沿写入，根据运算结果决定
assign

```



```

RF_W=((~O)&(i_add|i_addi|i_sub))|(i_addu)|(i_addiu)|(i_subu)|(i_and)|(i_andi)|(i_or)|(i_ori)|
(i_xor)|(i_xori)|(i_nor)|(i_lui)|(i_sll)|(i_sllv)|(i_sra)|(i_srav)|(i_srl)|(i_srlv)|
(i_slt)|(i_slti)|(i_sltu)|(i_sltiu)|(i_jal)|(i_lw);

//assign RF_CLK=

// assign ALUC=2;
assign
ALUC[3]=(i_lui)|(i_sll)|(i_sllv)|(i_sra)|(i_srav)|(i_srl)|(i_srlv)|(i_slt)|(i_slti)|(i_sltu)|(i_sltiu);
assign
ALUC[2]=(i_and)|(i_andi)|(i_or)|(i_ori)|(i_xor)|(i_xori)|(i_nor)|(i_sll)|(i_sllv)|(i_sra)|(i_srav)|(i_srl
)|(i_srlv);
assign
ALUC[1]=(i_add)|(i_addi)|(i_sub)|(i_xor)|(i_xori)|(i_nor)|(i_sll)|(i_sllv)|(i_slt)|(i_slti)|(i_sltu)|(i_slt
iu)|(i_lw)|(i_sw);
assign
ALUC[0]=(i_sub)|(i_subu)|(i_or)|(i_ori)|(i_nor)|(i_srl)|(i_srlv)|(i_slt)|(i_slti)|(i_beq)|(i_bne);

assign M1=(i_add)|(i_addu)|(i_addi)|(i_addiu)|(i_sub)|(i_subu)|(i_and)|(i_andi)|(i_or)|(i_ori)|
(i_xor)|(i_xori)|(i_nor)|(i_lui)|(i_sll)|(i_sllv)|(i_sra)|(i_srav)|(i_srl)|(i_srlv)|
(i_slt)|(i_slti)|(i_sltu)|(i_sltiu)|(i_beq)|(i_bne)|(i_lw)|(i_sw);

assign M2=(i_add)|(i_addu)|(i_addi)|(i_addiu)|(i_sub)|(i_subu)|(i_and)|(i_andi)|(i_or)|(i_ori)|
(i_xor)|(i_xori)|(i_nor)|(i_lui)|(i_sll)|(i_sllv)|(i_sra)|(i_srav)|(i_srl)|(i_srlv)|
(i_slt)|(i_slti)|(i_sltu)|(i_sltiu);

assign M3=(i_add)|(i_addu)|(i_addi)|(i_addiu)|(i_sub)|(i_subu)|(i_and)|(i_andi)|(i_or)|(i_ori)|
(i_xor)|(i_xori)|(i_nor)|(i_lui)|(i_sllv)|(i_srav)|(i_srlv)|
(i_slt)|(i_slti)|(i_sltu)|(i_sltiu)|(i_beq)|(i_bne)|(i_j)|(i_jal)|(i_jr)|(i_lw)|(i_sw);

assign M4[1]=(i_addi)|(i_addiu)|(i_slti)|(i_sltiu)|(i_lw)|(i_sw);
assign M4[0]=(i_andi)|(i_ori)|(i_xori)|(i_lui);

assign M5=(Z&i_beq)|(~Z&i_bne);//由此可见 pc 在下降沿写入，根据运算结果决定

assign M6=(i_j)|(i_jal);

assign M7=i_jal;

assign M8[1]=i_jal;
assign M8[0]=(i_addi)|(i_addiu)|(i_andi)|(i_ori)|

```

```
(i_xori)|(i_lui)|  
(i_slti)|(i_sltiu)|(i_beq)|(i_bne)|(i_j)|(i_jr)|(i_lw)|(i_sw);
```

```
assign CS=(i_lw)|(i_sw);  
assign DM_R=(i_lw);  
assign DM_W=(i_sw);
```

```
endmodule
```

```
module alu(  
input [31:0] a,  
input [31:0] b,  
input [3:0] aluc,  
input reset,  
output reg [31:0] r,  
output reg zero,  
output reg carry,  
output reg negative,  
output reg overflow  
);
```

```
reg [31:0] kkk;
```

```
always @(*)  
begin
```

```
if(reset==1'b1)  
begin  
r=32'b0;  
zero=0;  
carry=0;  
negative=0;  
overflow=0;  
end  
else  
begin
```

```
if (aluc == 4'b0000)  
begin  
r=a+b;
```

```
if(r==0)
```

```

zero=1;
else
zero=0;
if(r<a||r<b)
carry=1;
else
carry=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

end
else if (aluc == 4'b0010)
begin
r=a+b;

if(r==0)
zero=1;
else
zero=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;
if((a[31]==0&&b[31]==0&&r[31]==1)||(a[31]==1&&b[31]==1&&r[31]==0))
overflow=1;
else
overflow=0;

end
else if (aluc == 4'b0001)
begin
r=a-b;

if(r==0)
zero=1;
else
zero=0;
if(r>a)
carry=1;
else
carry=0;

```

```

if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

end
else if (aluc == 4'b0011)
begin
r=a-b;

if(r==0)
zero=1;
else
zero=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;
if((a[31]==0&&b[31]==1&&r[31]==1)||(a[31]==1&&b[31]==0&&r[31]==0))
overflow=1;
else
overflow=0;

end
else if (aluc == 4'b0100)
begin
r=a&b;

if(r==0)
zero=1;
else
zero=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

end
else if (aluc == 4'b0101)
begin
r=a|b;

if(r==0)

```

```

zero=1;
else
zero=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

end
else if (aluc == 4'b0110)
begin
r=a^b;

if(r==0)
zero=1;
else
zero=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

end
else if (aluc == 4'b0111)
begin
r=~(a|b);

if(r==0)
zero=1;
else
zero=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

end
else if (aluc == 4'b1000||aluc == 4'b1001)
begin
r={b[15:0],16'b0};

if(r==0)
zero=1;
else

```

```

zero=0;
if(r[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

end
else if (aluc == 4'b1011)
begin
// r=(a<b)?1:0;

if(a[31]==0&&b[31]==0)
r=(a<b)?1:0;
else if(a[31]==0&&b[31]==1)
r=0;
else if(a[31]==1&&b[31]==0)
r=1;
else
r=(a<b)?1:0;

```

```

if(a-b==0)
zero=1;
else
zero=0;

```

```

kkk=a-b;

```

```

if(kkk[31]==1)
negative=1;
else
negative=0;

```

```

end
else if (aluc == 4'b1010)
begin
r=(a<b)?1:0;

```

```

if(a-b==0)
zero=1;
else
zero=0;
if(a<b)

```

```

    carry=1;
    else
    carry=0;
    if(r[31]==1)
    negative=1;
    else
    negative=0;

    end
    else if (aluc == 4'b1100)
    begin
    // r=b>>>a;
    r=($signed(b)) >>> a;

    if(r==0)
    zero=1;
    else
    zero=0;

    if(a==0)
    carry=0;
    else if(a<=32)
    carry=b[a-1];
    else
    carry=b[31];
    //carry=

    if(r[31]==1)
    negative=1;
    else
    negative=0;

    end
    else if (aluc == 4'b1110||aluc == 4'b1111)
    begin
    r=b<<a;

    if(r==0)
    zero=1;
    else
    zero=0;

```

```

    if(a==0)
    carry=0;
    else if(a<=32)
    carry=b[32-a];
    else
    carry=0;

    if(r[31]==1)
    negative=1;
    else
    negative=0;

    end
    else if (aluc == 4'b1101)
    begin
    r=b>>a;

    if(r==0)
    zero=1;
    else
    zero=0;

    if(a==0)
    carry=0;
    else if(a<=32)
    carry=b[a-1];
    else
    carry=0;
    //carry=

    if(r[31]==1)
    negative=1;
    else
    negative=0;

    end
    else
    begin

    end
    end
    end
endmodule

```



```

module ADD(
input [31:0]a,
input [31:0]b,
output [31:0]c
);
    assign c=a+b;
endmodule

```

四、测试模块建模

（要求列写各建模模块的 test bench 模块代码）

```

`timescale 1ns / 1ns
module test(
);
    reg clk, rst;
    wire [31:0] inst, pc;

    integer file_output;
    integer counter=0 ;
    initial begin
        file_output = $fopen("result.txt", "a");
        clk = 1'b0;
        rst = 1'b1;
        #50 rst=1'b0;
    end

    always begin
        #20 clk = !clk;
    end

    always @(posedge clk) begin
        if(counter>=400)
            begin
                $fclose(file_output);
            end
        else
            begin
                counter=counter+1;
            end
        end
    end
endmodule

```

```

$fdisplay(file_output, "pc: %h", pc);
$fdisplay(file_output, "instr: %h", instr);
$fdisplay(file_output, "regfile0: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[0]);
$fdisplay(file_output, "regfile1: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[1]);
$fdisplay(file_output, "regfile2: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[2]);
$fdisplay(file_output, "regfile3: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[3]);
$fdisplay(file_output, "regfile4: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[4]);
$fdisplay(file_output, "regfile5: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[5]);
$fdisplay(file_output, "regfile6: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[6]);
$fdisplay(file_output, "regfile7: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[7]);
$fdisplay(file_output, "regfile8: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[8]);
$fdisplay(file_output, "regfile9: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[9]);
$fdisplay(file_output, "regfile10: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[10]);
$fdisplay(file_output, "regfile11: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[11]);
$fdisplay(file_output, "regfile12: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[12]);
$fdisplay(file_output, "regfile13: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[13]);
$fdisplay(file_output, "regfile14: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[14]);
$fdisplay(file_output, "regfile15: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[15]);
$fdisplay(file_output, "regfile16: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[16]);
$fdisplay(file_output, "regfile17: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[17]);
$fdisplay(file_output, "regfile18: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[18]);
$fdisplay(file_output, "regfile19: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[19]);
$fdisplay(file_output, "regfile20: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[20]);
$fdisplay(file_output, "regfile21: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[21]);
$fdisplay(file_output, "regfile22: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[22]);
$fdisplay(file_output, "regfile23: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[23]);
$fdisplay(file_output, "regfile24: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[24]);
$fdisplay(file_output, "regfile25: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[25]);
$fdisplay(file_output, "regfile26: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[26]);
$fdisplay(file_output, "regfile27: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[27]);
$fdisplay(file_output, "regfile28: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[28]);
$fdisplay(file_output, "regfile29: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[29]);
$fdisplay(file_output, "regfile30: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[30]);
$fdisplay(file_output, "regfile31: %h", test.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[31]);
end

```

end

```

sccomp_dataflow uut(
    .clk_in(clk),
    .reset(rst),
    .inst(inst),
    .pc(pc)


```

```
);
endmodule
```


五、实验结果

(该部分可截图说明，要求 logisim 逻辑验证图、modelsim 仿真波形图、以及下板后的实验结果贴图（实验步骤中没有下板要求的实验，不需要下板贴图））


顶层模块对外接口波形图:

 

包含控制信号的波形图:

 

从 Mars 中获取 coe 文件和 result 文件:

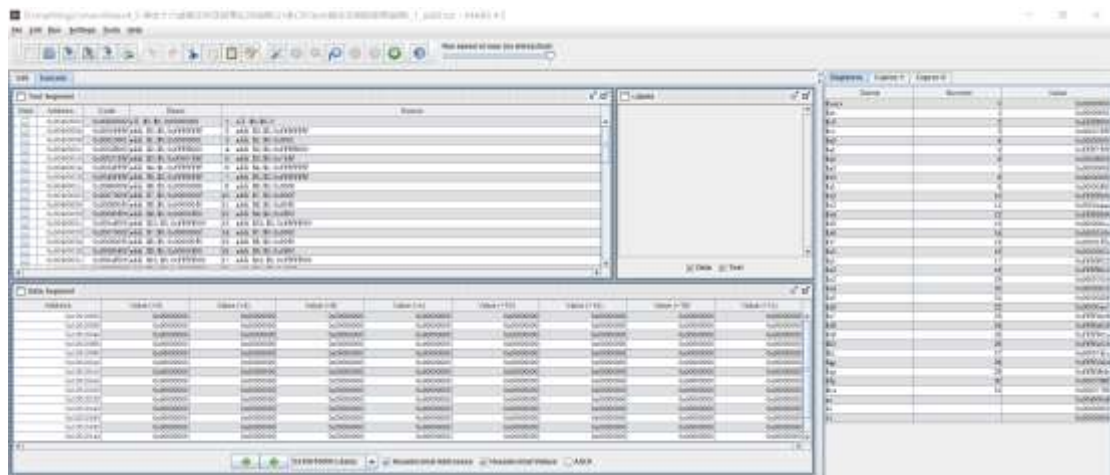

Mars 导出的 coe 文件：

test.coe - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
00000000
2000ffff
20010001
20028000
20037fff
2024ffff
2045ffff
20660006
2007000f
200800f0
20090f00
200af000
2007000f
200800f0
20090f00
200af000
200b5555
200caaaa
```

过程中打印的 result.txt 文件：

```
result.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
pc: 00400000
instr: 3c1d1001
regfile0: 00000000
regfile1: 00000000
regfile2: 00000000
regfile3: 00000000
regfile4: 00000000
regfile5: 00000000
regfile6: 00000000
regfile7: 00000000
regfile8: 00000000
regfile9: 00000000
regfile10: 00000000
regfile11: 00000000
regfile12: 00000000
regfile13: 00000000
regfile14: 00000000
regfile15: 00000000
regfile16: 00000000
regfile17: 00000000
regfile18: 00000000
regfile19: 00000000
regfile20: 00000000
regfile21: 00000000
```

生成的 result 文件与 Mars 的执行结果在文本比较器中比较：

